

Unité Arithmétique Et Logique

(UAL 4bits)

I. Introduction :

L'UAL (Unité d'Arithmétique et de Logique) est l'élément de base d'un microprocesseur. Comme son nom l'indique, son rôle est la réalisation d'opérations arithmétiques (additions, soustractions...), logiques (OR, AND, NOR...), mais aussi de décalage, et de transfert.

II. Principe de fonctionnement :

Sous sa forme la plus simple, l'UAL possède une entrée reliée au bus de données du microprocesseur, une autre reliée à un registre interne, et une sortie reliée au même registre et au bus de données. Elle possède également un bus destinée à la sélection des opérations à réaliser.

Le cycle pour la réalisation d'une opération est le suivant :

- Présentation d'une donnée sur la première entrée.
- Sélection de l'opération de chargement dans le registre interne. La donnée est ainsi véhiculée vers la sortie de l'UAL, chargée dans le registre, et présentée sur la seconde entrée.
- Présentation d'une nouvelle donnée sur la première entrée.
- Sélection de l'opération à réaliser.
- Récupération du résultat en sortie de l'UAL et sur le bus de données du microprocesseur.

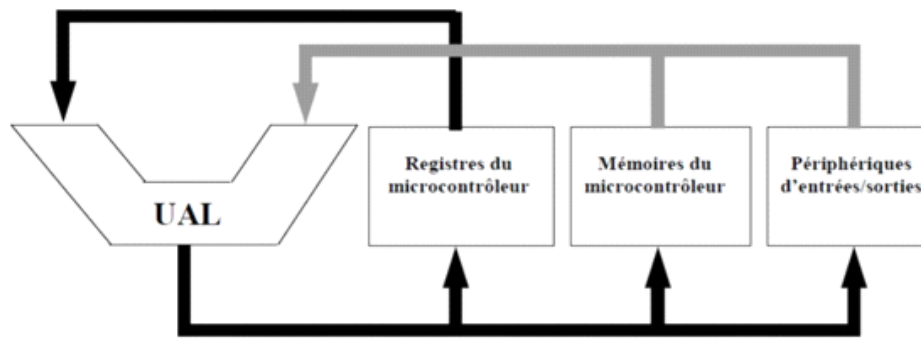


Figure 1 : principe de fonctionnement d'UAL

III. Objectifs

Réaliser une unité arithmétique et logique (UAL) qui permet de réaliser un ensemble d'opérations

Arithmétiques et logiques sur des opérandes de 4 bits.

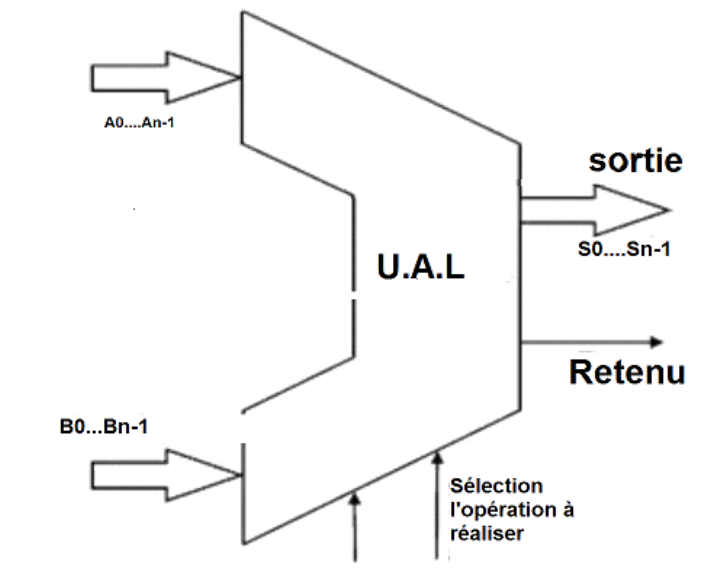


Figure 1: Architecture d'UAL

IV. Réalisation du travail

A. Additionneur

a) Présentation

On a basé sur le principe d'un additionneur 4 bits du fait que la conception d'un additionneur 4 bits peut être réalisé en cascadeant 4 additionneurs 1 bits et en propageant la retenue d'un étage à l'autre.

b) Input et output

*input:

$$A=(A1, A2,A3,A4)$$

$$B=(B1,B2,B3,B4)$$

*output:

$$S=(S1,S2,S3,S4),C0$$

c) Table de vérité :

Il est composée par $2^8=256$ cases. Il est difficile de la dessiner.

d) Logigramme

i) 1^{ère} méthode :

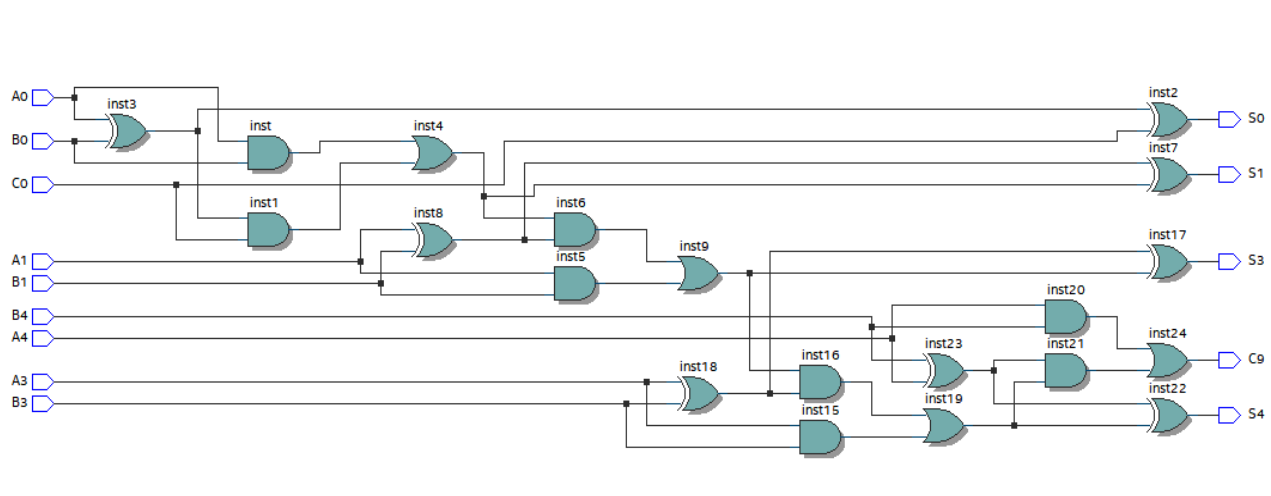


Figure 2: logigramme 1 Addition

2ème méthode : on utilise directement la plaque 7483

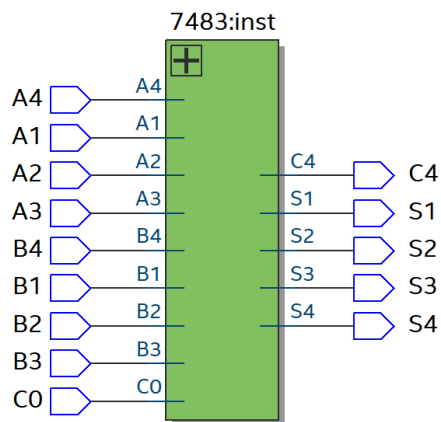


Figure 3: logigramme 2 Addition

e) Simulation

 


Figure 4: Simulation Addition

B. Soustraction

a) Présentation

Pour effectuer des soustractions on utilise les propriétés du complément à 2. Soit Y le nombre binaire obtenu en remplaçant les 1 de Y par un 0 et les 0 par un 1. Effectuer $D = X - Y$ est équivalent à $D = X + Y + 1$ en complément à 2.

Le bit de poids faible de l'additionneur n'a pas de retenue d'entrée. Pour ajouter le 1 à D, il suffit de mettre un 1 comme retenue dans l'additionneur de poids faible.

Soit C un signal de contrôle valant 0 si on veut faire une addition, et 1 si on veut faire une soustraction.

On utilise ce signal C comme retenue du bit de poids faible de l'additionneur.

Pour avoir Y il suffit d'ajouter une porte XOR réalisant $(Y \text{ XOR } C)$ en entrée de chacun des additionneurs complets : Si C vaut 0, la valeur d'entrée de l'additionneur n est Y_n (suiveur) et si C vaut 1, la valeur d'entrée est Y_n (inverseur).

Donc, si C vaut 0, l'opération effectuée par le circuit est l'addition $X + Y$, et si C vaut 1, l'opération effectuée est $X - Y$.

Le bit de la retenue finale devient un bit de signe. (bit à 1 résultat positif, bit à 0 résultat négatif).

b) input_output

*input:

$A=(A1, A2, A3, A4)$

$B=(B1, B2, B3, B4)$

*output:

$S=(S1, S2, S3, S4), C4$

c) Logigramme

la soustraction d'opérandes sur 4 bits (Addition et Complément Vrai)

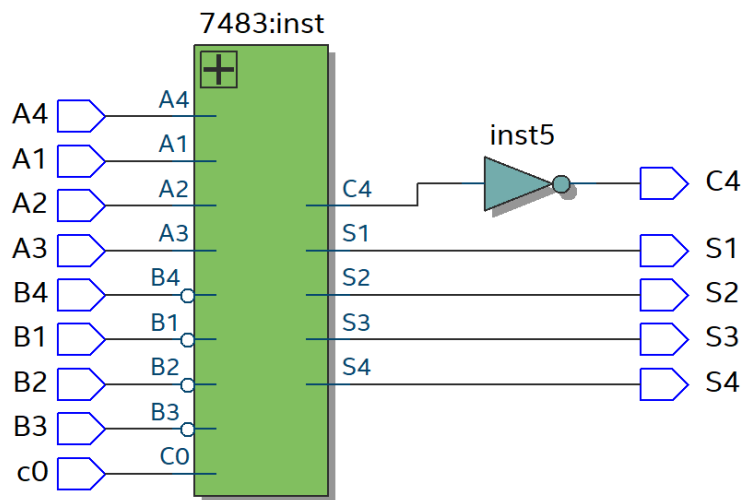


Figure 5: Logigramme Soustraction

d) Simulation

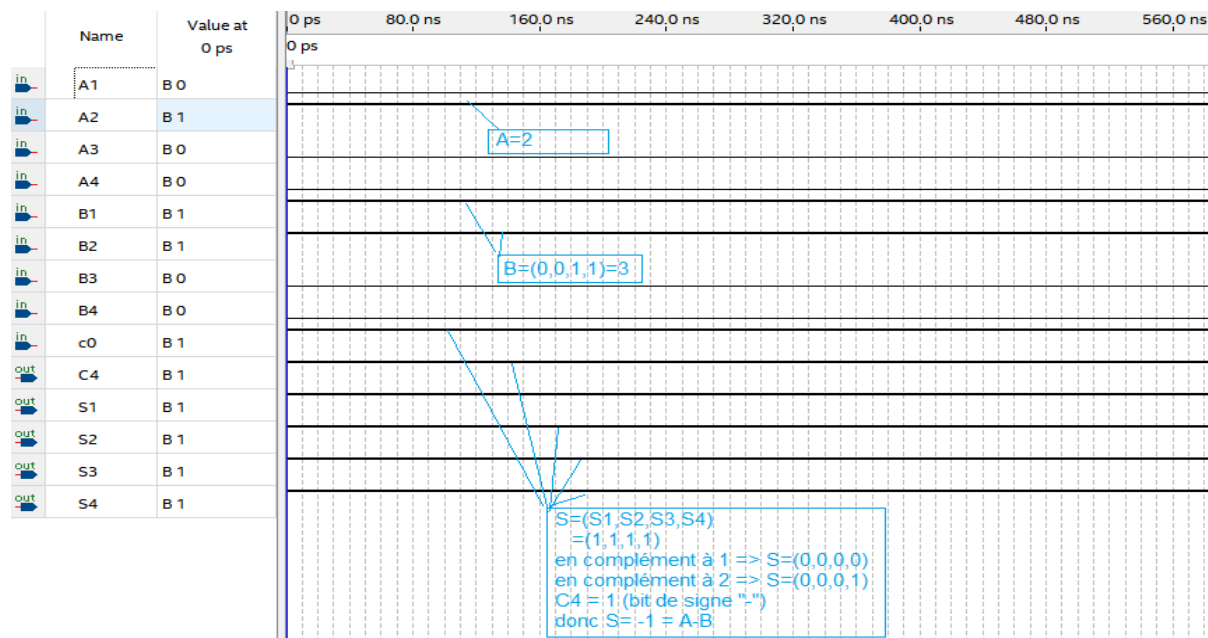


Figure 6: Simulation Soustraction

C. Multiplieur 4 bits

a) Présentation

Le multiplieur 4 bits est réalisé avec 16 portes AND et 3 additionneurs de 4 bits, les portes AND permettent de faire les multiplications logiques entre les entrées, après ces opérations de multiplication les additionneurs vont réaliser l'addition logique verticalement, puis on obtient les résultats de sortie. Ce multiplieur 4 bits a 8 entrées et 8 sorties et il est capable de faire n'importe qu'elle multiplication arithmétique de 4 bits.

b) input_output

*input:

$A = (A1, A2, A3, A4)$

$B = (B1, B2, B3, B4)$

*output:

$S = (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8)$

c) Logigramme

Opération multiplication d'opérandes sur 4 bits avec un résultat sur 8 bits

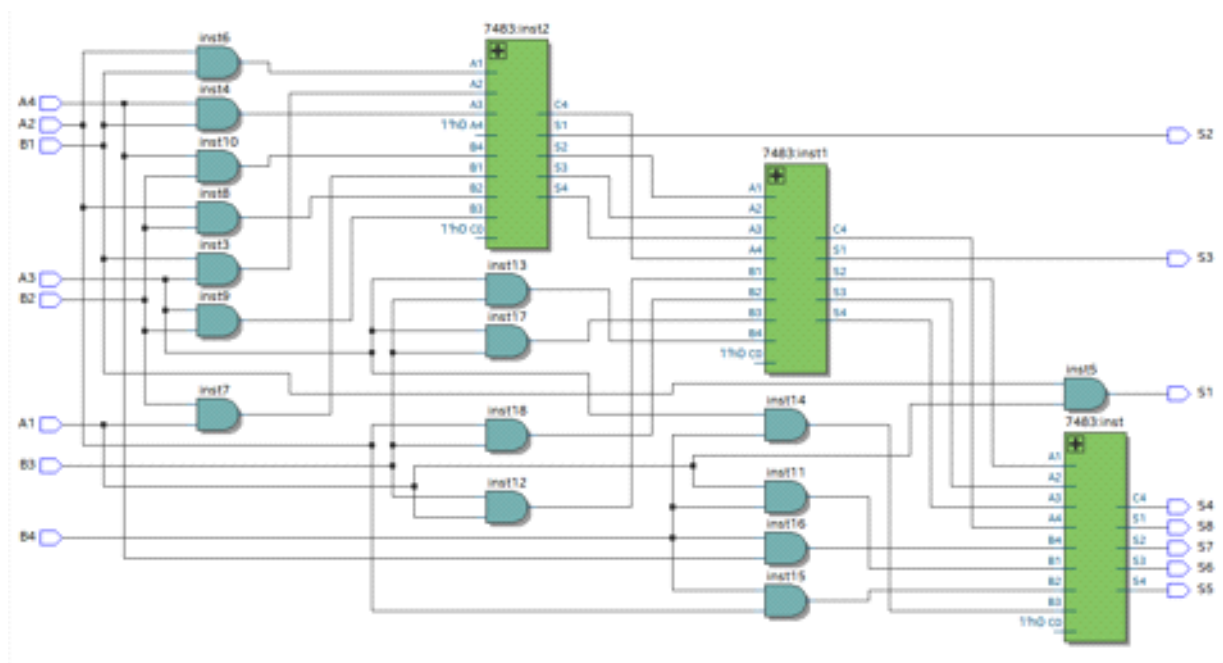


Figure 7: Logigramme Multiplieur 4 Bits

d) Simulation

 


Figure 8: Simulation multiplueur 4 1bits

D. Comparateur

a) Présentation

Un comparateur binaire est un circuit logique qui effectue la comparaison entre 2 nombres binaires généralement notés A et B.

Il possède 3 sorties notées $A = B$, $A > B$ et $A < B$ qui indiquent le résultat de la comparaison comme suit :

- Si le nombre A est égal au nombre B ($A = B$), la sortie $A = B$ passe à l'état 1 tandis que les sorties $A > B$ et $A < B$ passent à l'état 0.
- Si le nombre A est strictement supérieur au nombre B, seule la sortie $A > B$ passe à l'état 1.
- Si le nombre A est strictement inférieur au nombre B, seule la sortie $A < B$ passe à l'état 1.

Nous allons voir comment réaliser à l'aide de portes logiques un comparateur de 2 chiffres binaires.

Le circuit intégré 7485 est un comparateur 4 bits, c'est-à-dire qu'il effectue la comparaison de

deux nombres de 4 bits.

De plus, il dispose de 3 entrées notées $A = B$, $A > B$ et $A < B$ qui autorisent la mise en cascade de plusieurs circuits comparateurs du même type.

b) input_output

***input :**

$A = (A0, A1, A2, A3)$

$B = (B0, B1, B2, B3)$

***output :**

$S = (S1, S2, S3)$

c) Logigramme

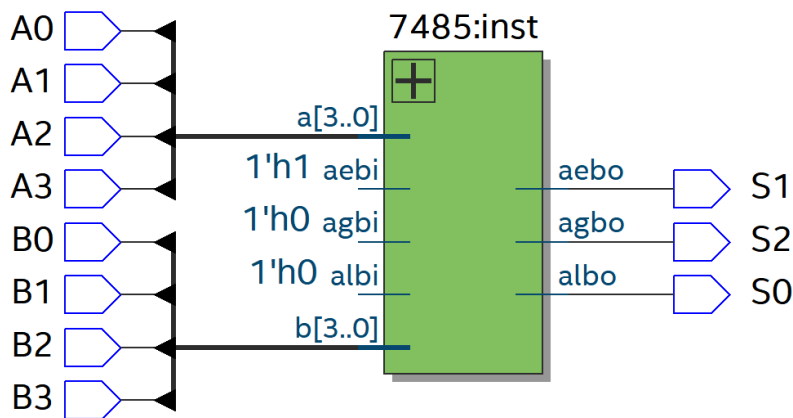


Figure 9: Logigramme comparateur 4 bits

d) Table de vérité

| Entrées des nombres | | | | Entrées cascadables | | | Sorties | | |
|---------------------|---------|---------|---------|---------------------|-------|-------|---------|-------|-------|
| A3, B3 | A2, B2 | A1, B1 | A0, B0 | A > B | A < B | A = B | A > B | A < B | A = B |
| A3 > B3 | X | X | X | X | X | X | 1 | 0 | 0 |
| A3 < B3 | X | X | X | X | X | X | 0 | 1 | 0 |
| A3 = B3 | A2 > B2 | X | X | X | X | X | 1 | 0 | 0 |
| A3 = B3 | A2 < B2 | X | X | X | X | X | 0 | 1 | 0 |
| A3 = B3 | A2 = B2 | A1 > B1 | X | X | X | X | 1 | 0 | 0 |
| A3 = B3 | A2 = B2 | A1 < B1 | X | X | X | X | 0 | 1 | 0 |
| A3 = B3 | A2 = B2 | A1 = B1 | A0 > B0 | X | X | X | 1 | 0 | 0 |
| A3 = B3 | A2 = B2 | A1 = B1 | A0 < B0 | X | X | X | 0 | 1 | 0 |
| A3 = B3 | A2 = B2 | A1 = B1 | A0 = B0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A3 = B3 | A2 = B2 | A1 = B1 | A0 = B0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A3 = B3 | A2 = B2 | A1 = B1 | A0 = B0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| A3 = B3 | A2 = B2 | A1 = B1 | A0 = B0 | X | X | 1 | 0 | 0 | 1 |
| A3 = B3 | A2 = B2 | A1 = B1 | A0 = B0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A3 = B3 | A2 = B2 | A1 = B1 | A0 = B0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |

Figure 10: Table de vérité d'un comparateur

| S _i =1 | Signification |
|-------------------|---------------|
| S0 | A < B |
| S1 | A = B |
| S2 | A > B |

e) Simulation

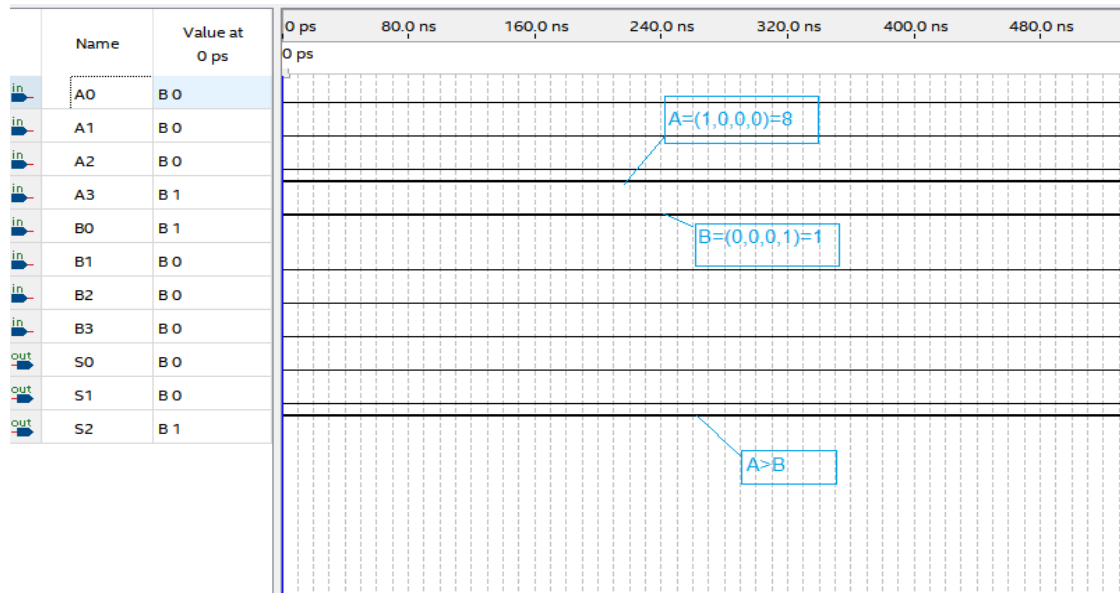


Figure 11: Simulation Comparateur 4 Bits

E. Opération logique de 4 bits

1. Porte And

a) input_output

*input :

 $A = (A0, A1, A2, A3)$ $B = (B0, B1, B2, B3)$

*output :

 $S = (S0, S1, S2, S3)$

b) Logigramme

 


Figure 12: Logigramme And 4 Bits

c) Simulation

 


Figure 13: Simulation And 4 Bits

2. Porte Nor

a) input_output

*input :

A= (A0, A1, A2, A3)

B= (B0, B1, B2, B3)

*output:

$S = (S_0, S_1, S_2, S_3)$

b) Logigramme

 


Figure 14: Logigramme Nor 4 Bits

c) Simulation

 


Figure 15: Simulation Nor 4 Bits

3. Porte XOR

a) input_output

*input :

$A = (A0, A1, A2, A3)$

$B = (B0, B1, B2, B3)$

*output :

$S = (S0, S1, S2, S3)$

b) Logigramme

 


Figure 16: Logigramme Xor 4 Bits

c) Simulation

 


Figure 17: Simulation XOR 4 Bits

4. Porte OR

a) input_output :

*input :

A= (A0, A1, A2, A3)

B= (B0, B1, B2, B3)

*output:

S=(S0, S1, S2, S3)

b) Logigramme

 


Figure 18: Logigramme OR 4 bits

c) Simulation

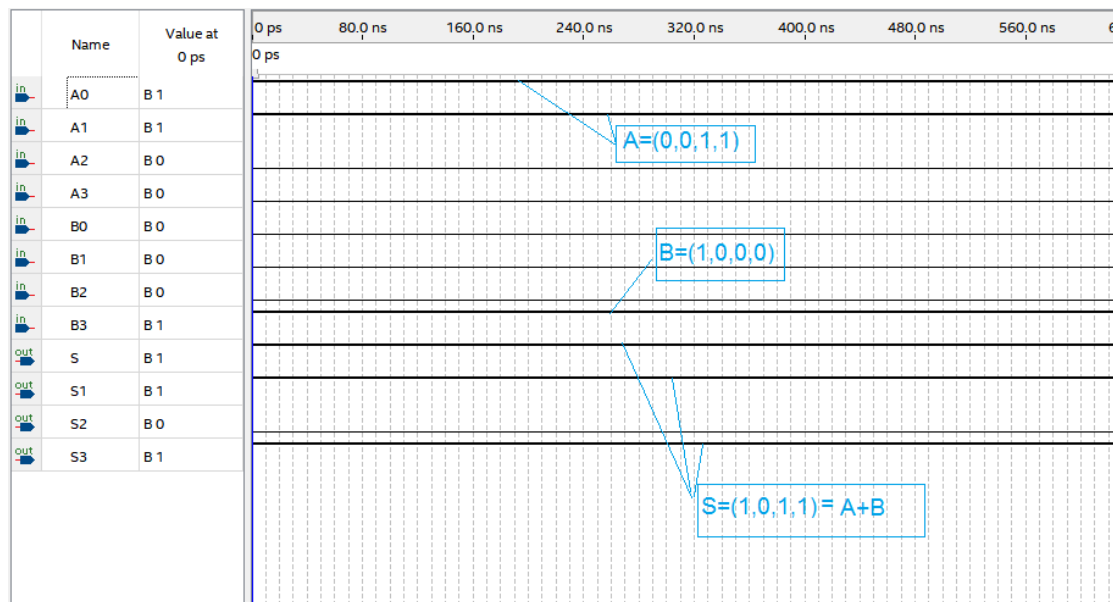


Figure 19: Logigramme OR 4 Bits

F. Décalage à gauche à droite

a) Présentation

Le circuit intégré 74 194 est un registre à décalage bidirectionnel 4 bits ayant deux entrées de commande (S0 et S1), une entrée d'horloge (CK), une entrée de données série pour le décalage à gauche (ESG), une entrée de données série pour le décalage à droite (ESD), quatre entrées parallèles (E1 à E4), une entrée asynchrone de remise à zéro générale prioritaire (CLR) et quatre sorties parallèles (Q1 à Q4).

b) Logigramme

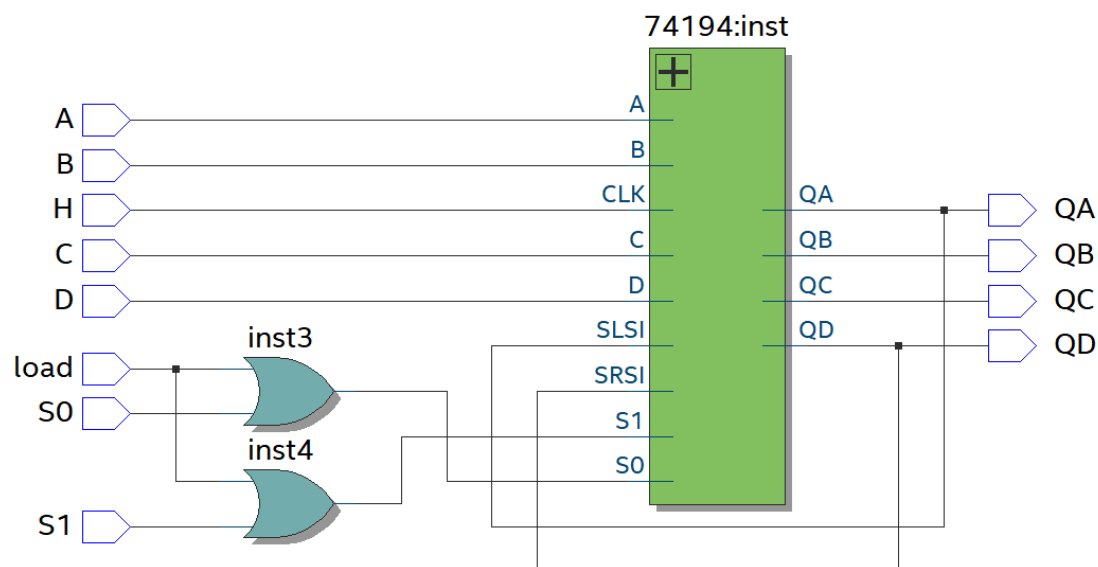


Figure 20: Logigramme Décalage 4 Bits

S0 et S1 sont deux bits de sélection

Mode 0 : rien ne se passe

Mode1 : Décalage à droite

Mode2 : Décalage à gauche

Mode3 : Chargement en parallèle de A,B,C et D

c) Simulation

1^{er} cas : Décalage à gauche

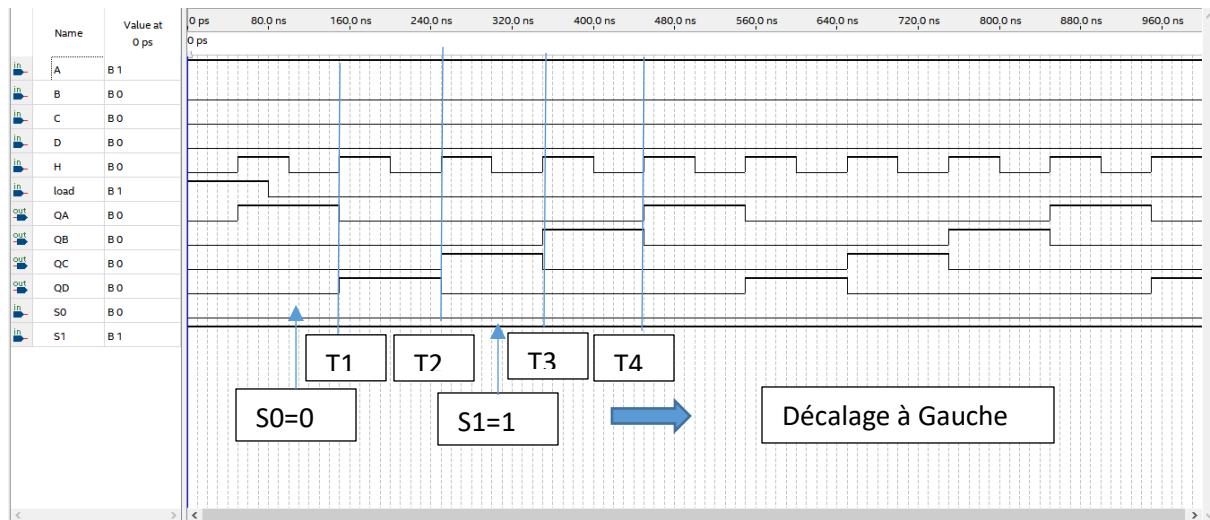


Figure 21: Simulation Décalage à gauche

2^{ème} cas : Décalage à droite

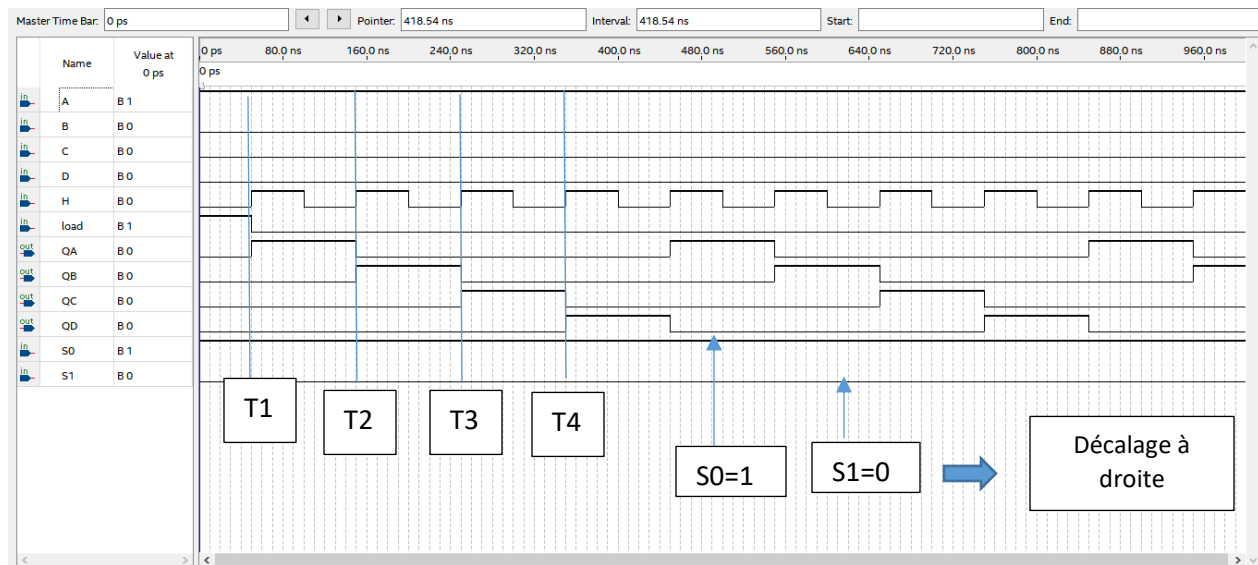


Figure 22: Simulation Décalage à droite

V. 1^{ère} Unité arithmétique obtenue

1. Présentation :

On a utilisé 8 multiplexeurs 8-1 afin d'obtenir l'unité arithmétique composé par 8 Opérations qu'on a déjà définies ci-dessus.

81mux comporte :

- 8 entrées de données D0 à D7 et GN
- 3 entrées de sélection A, B et C
- 2sorties

Dans cette unité on a choisi 4 Opérations :

- i. Soustraction
- ii. Addition
- iii. Multiplication
- iv. Comparaison

| Opération | Référence |
|----------------|-----------|
| Soustraction | 100 |
| Addition | 101 |
| Multiplication | 110 |
| Comparaison | 111 |

3. Simulation

A chaque fois on fixe les valeurs de bits de sélection pour choisir l'opération à effectuer et cela en respectant le tableau situé au début de cette partie.

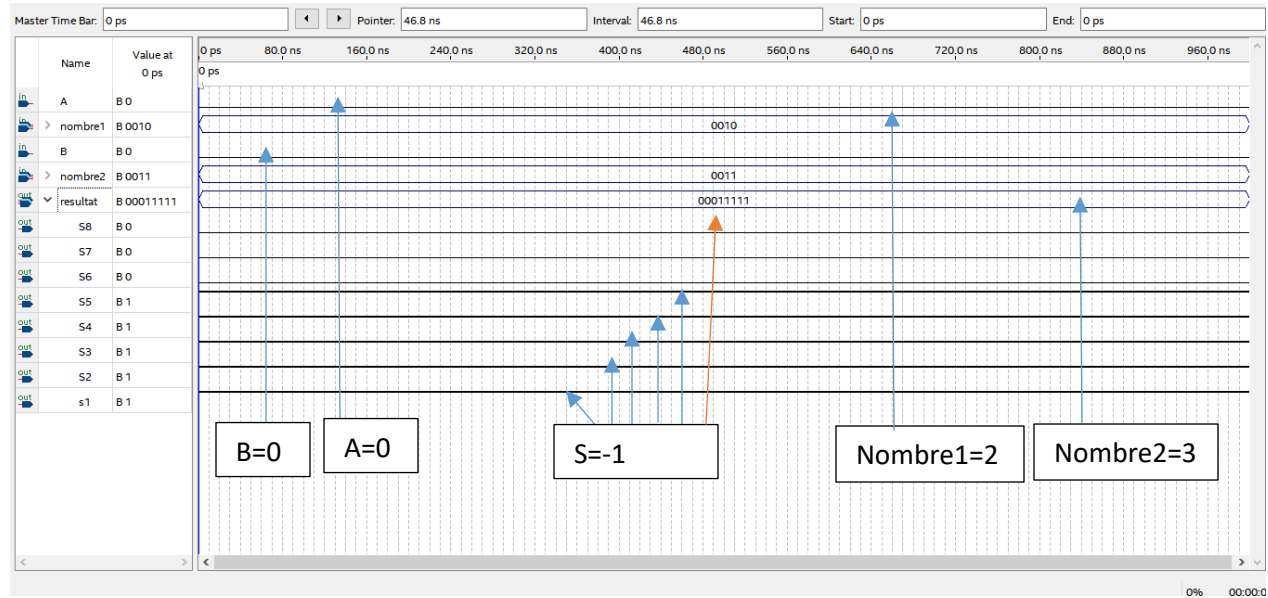


Figure 24: Simulation soustraction

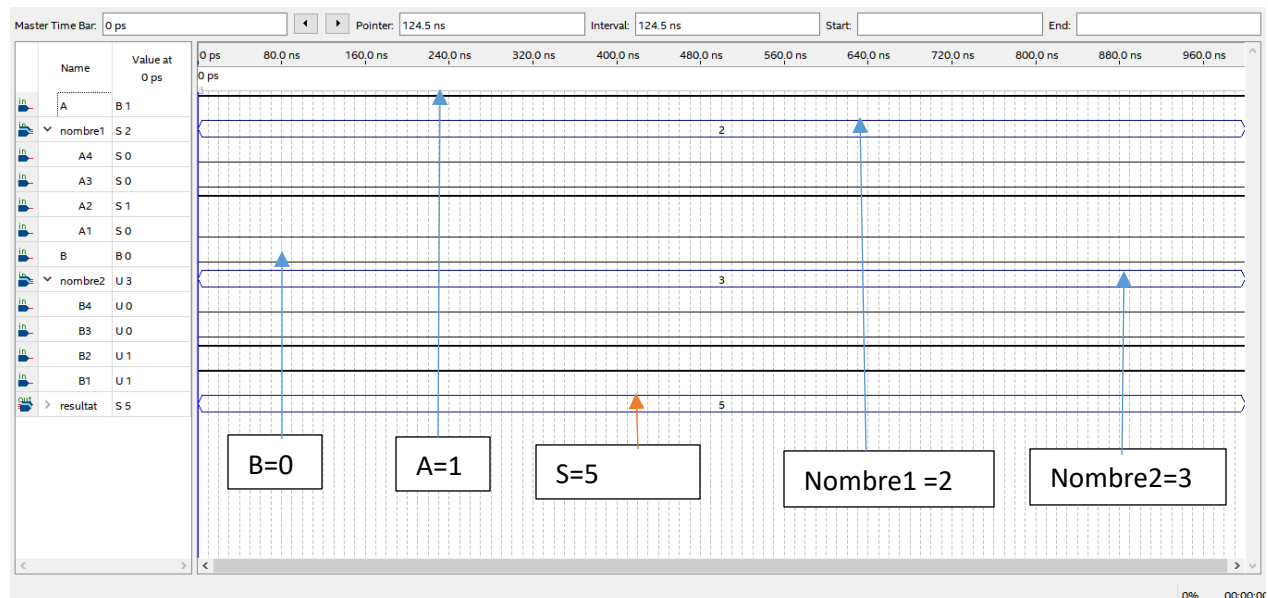


Figure 25: Simulation Addition

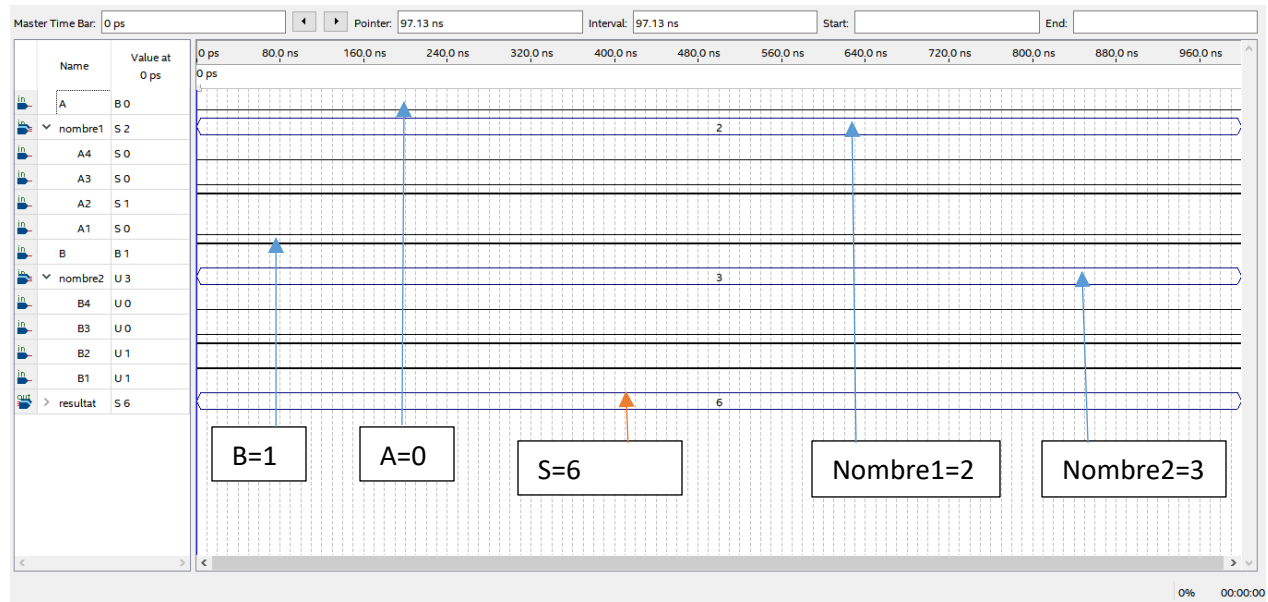


Figure 26: Simulation Multiplication

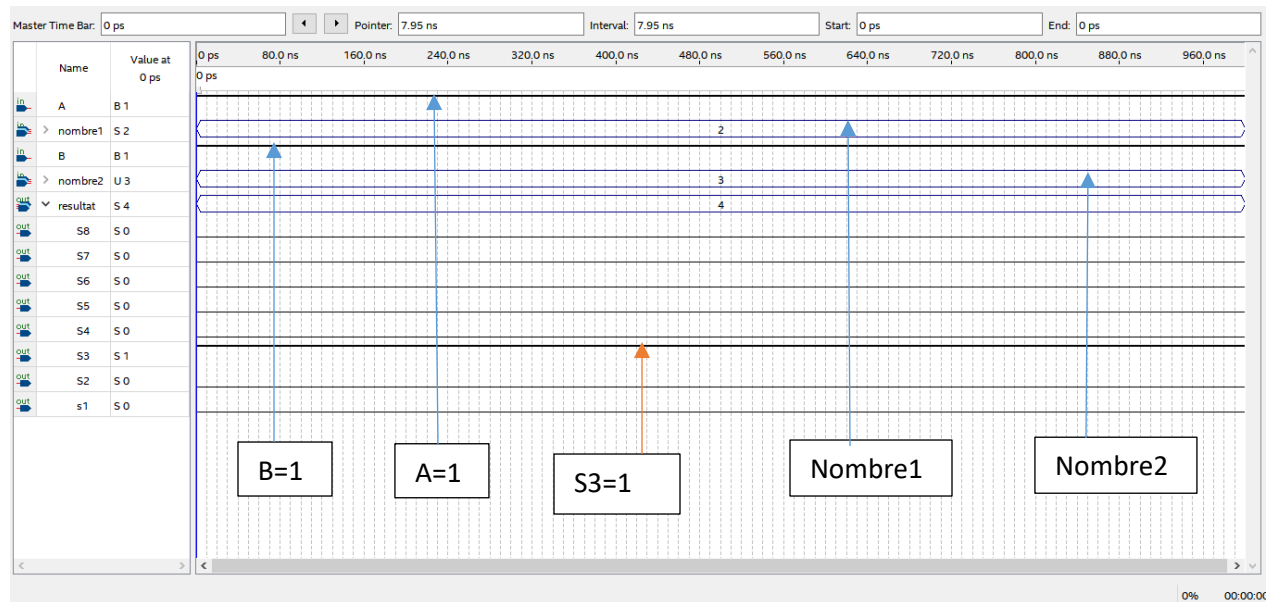


Figure 27: Simulation Comparaison

4. Implémentation

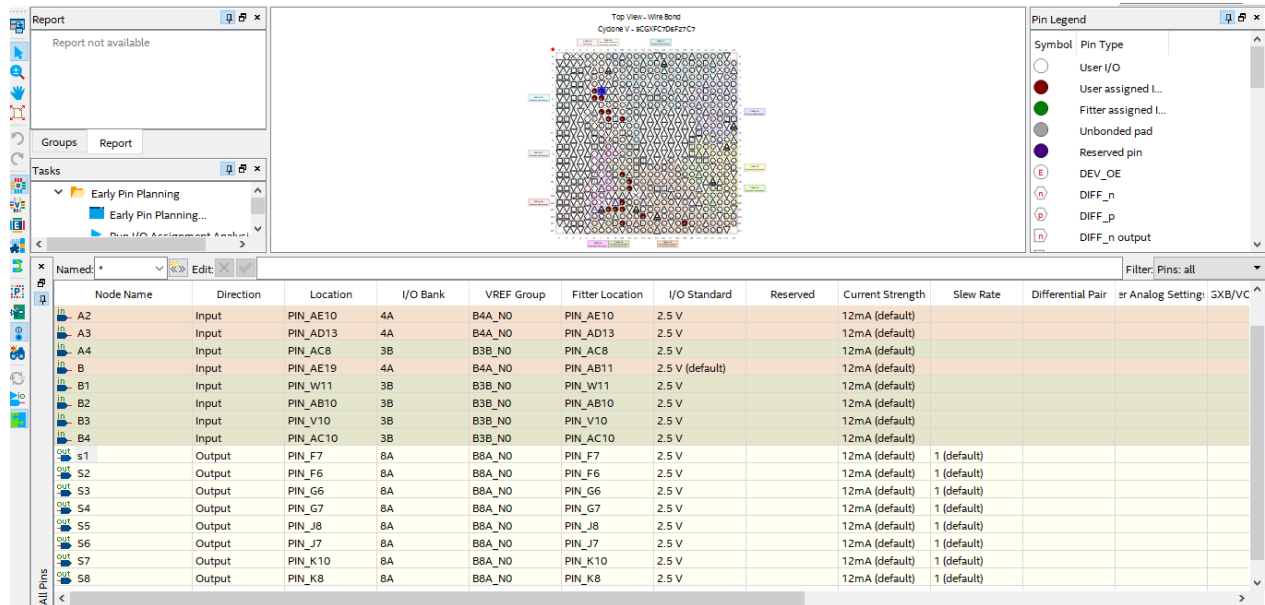


Figure 28: Implémentation sur la carte

VI. 2^{ème} unité arithmétique :

1. Présentation

Dans cette unité on a choisi 4 Opérations :

- i. XOR
- ii. AND
- iii. NOR
- iv. DECALAGE :
 - droite
 - gauche

Remarque : Concernant le Décalage On a utilisé B0 et B1 comme les deux bits de sélection du circuit 74194.

| Opération | Référence |
|-----------|-----------|
| XOR | 100 |
| And | 101 |
| NOR | 110 |
| Décalage | 111 |

2. Logigramme

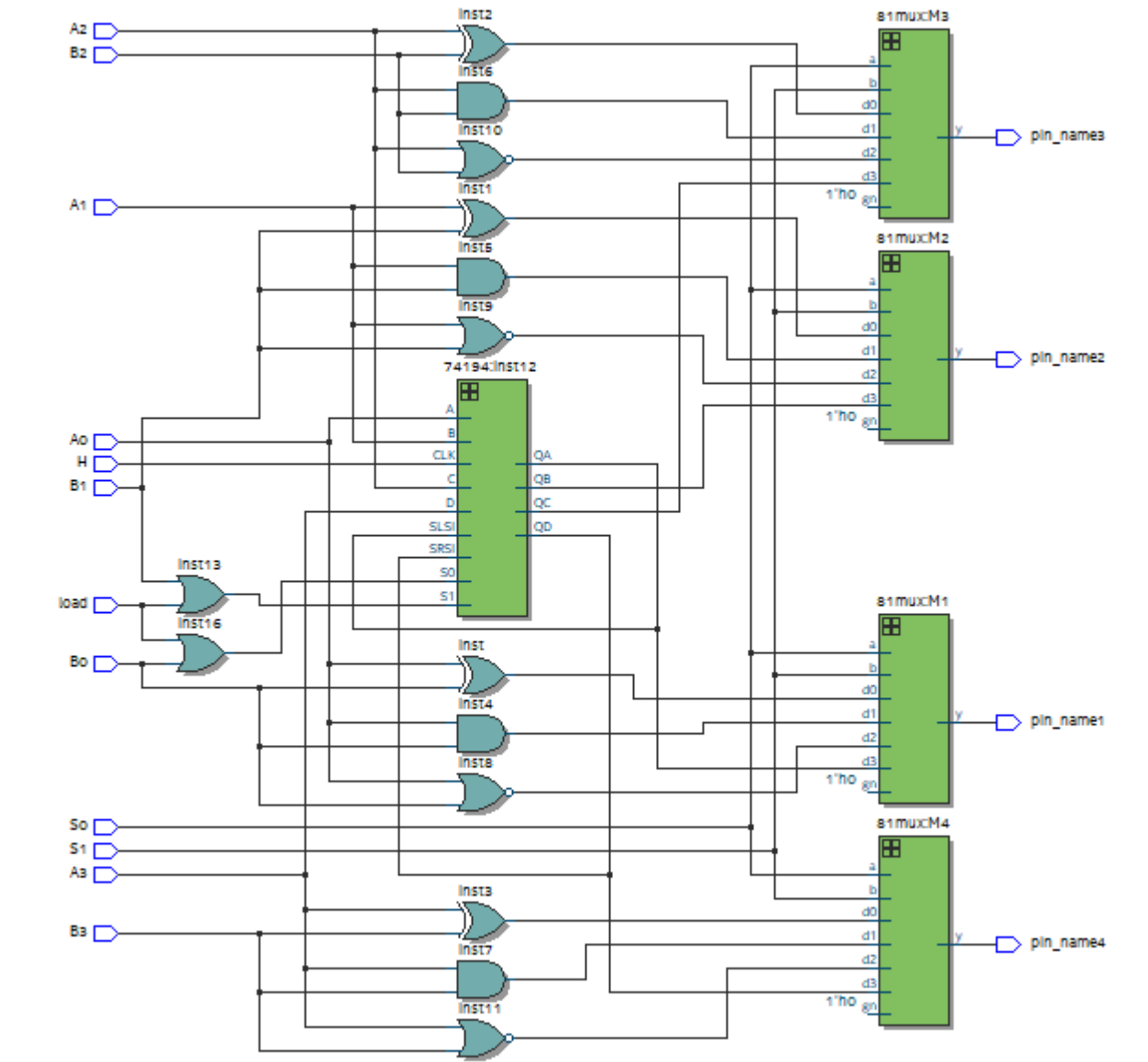


Figure 29: Logigramme de l'unité n°2

3. Simulation

 


Figure 30: Simulation de la porte XOR

 


Figure 31: Simulation de la porte AND

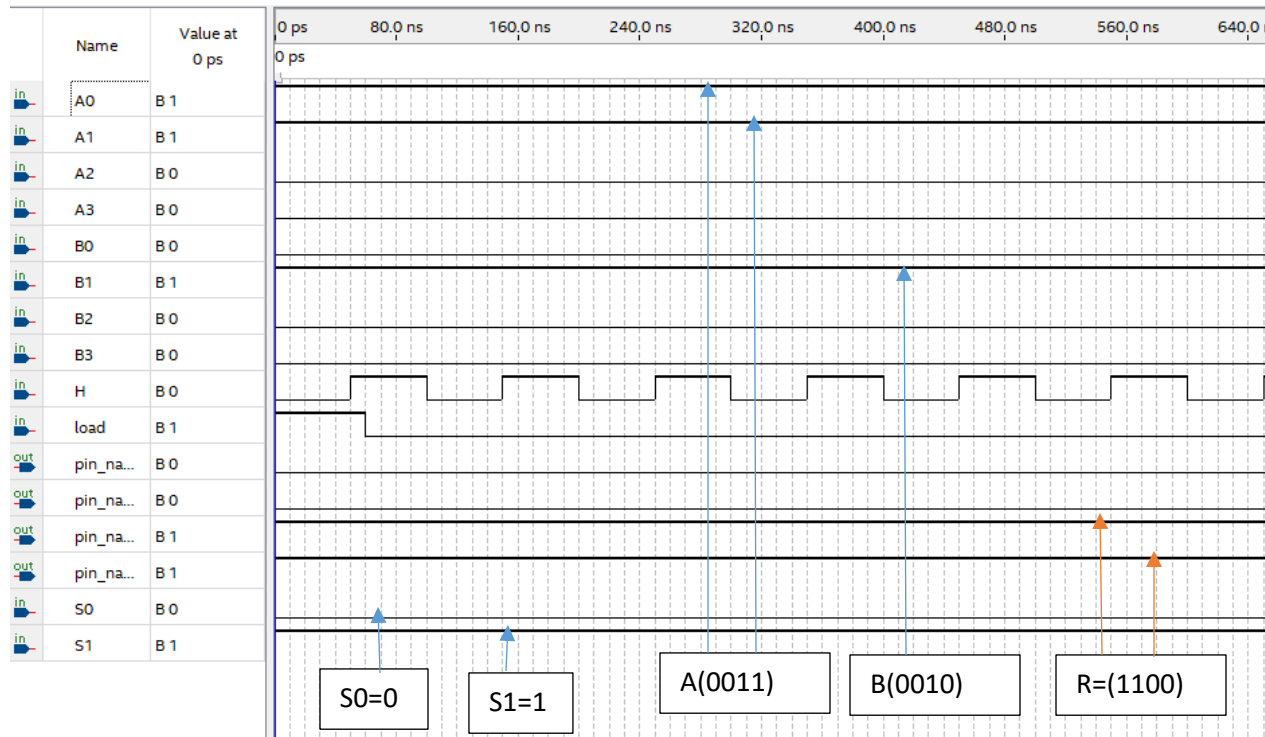


Figure 32: Simulation de la porte NOR

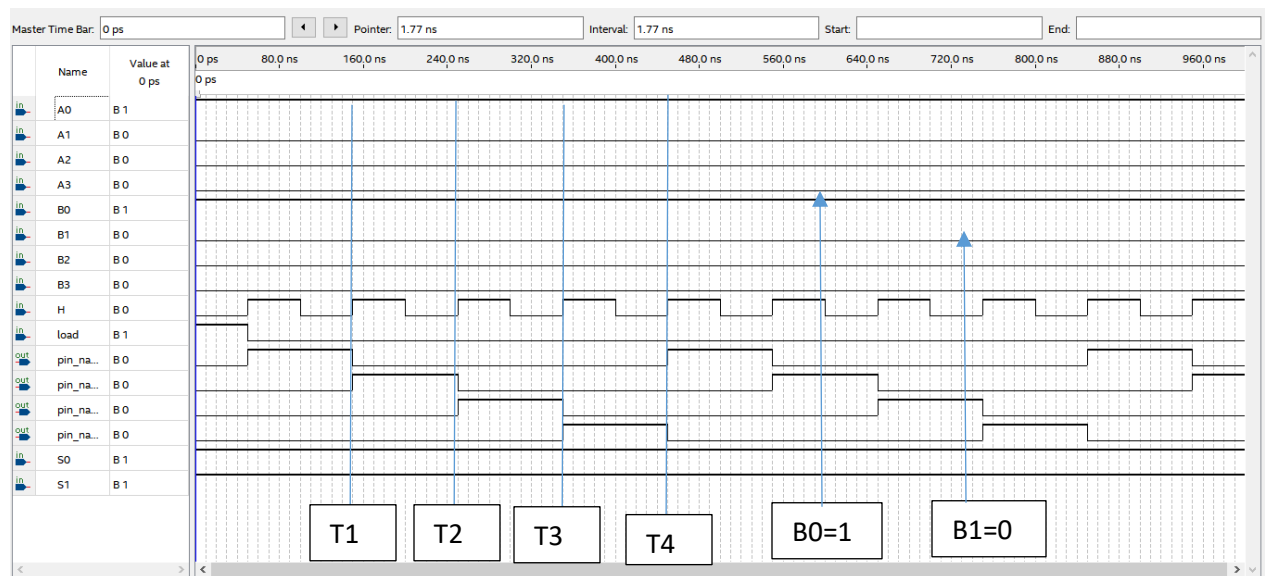


Figure 33: Simulation Décalage à Droite

 


Figure 34: Simulation Décalage à gauche

4. Implémentation


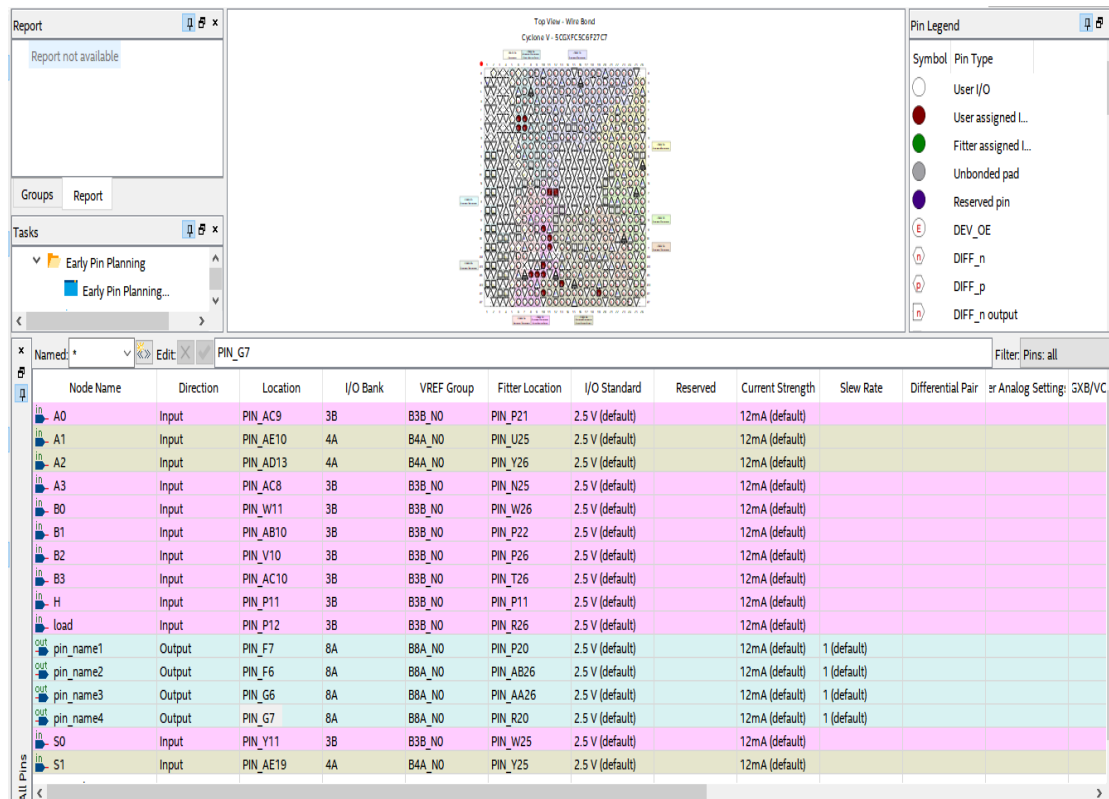


Figure 35: Implémentation de la 2ème unité

VII. Conclusion :

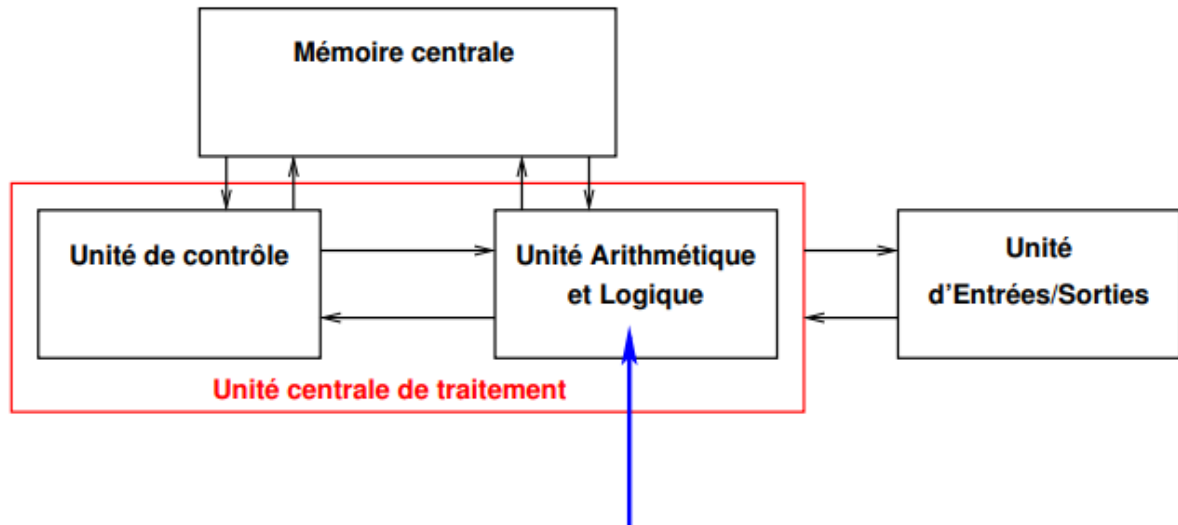

On a construit l'UAL en utilisant des circuits combinatoires.

MERCI POUR VOTRE
ATTENTION !